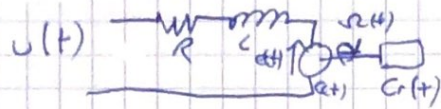


Préparation TP 3

III-1 Machine à courant continu




$$e(t) = k \times \Omega(t)$$


$$C(t) = k \times i(t)$$

$$J \frac{d\Omega}{dt}(t) = C(t) - C_R(t)$$

III-2 Redresseur monophasé à thyristors

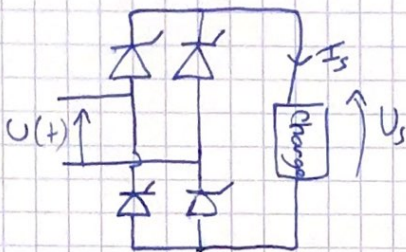


Pour une charge purement résistive :

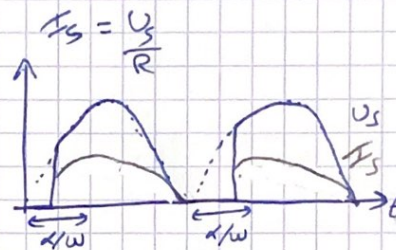

Charge R-L fortement inductive
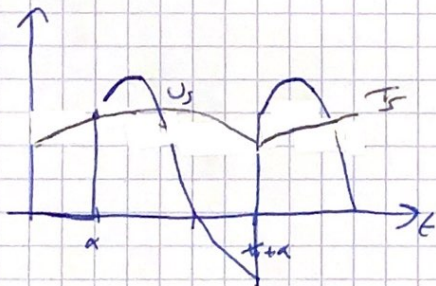
$$U_s = L \frac{dI_s}{dt} + R I_s \approx U_s = \int \frac{U_c}{L} dt$$




Charge R-L faiblement inductive

$$U_s = U$$

$$R I_s + L \frac{dI_s}{dt} = U_e \sqrt{2} \sin(\omega t)$$
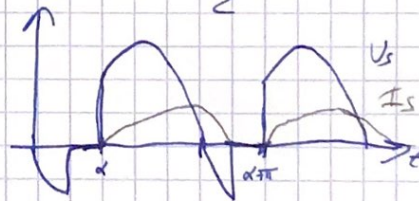
$$I_s = K e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{U_e \sqrt{2}}{Z} \sin(\omega t - \phi_2)$$




Charge RLE fortement inductive :


$$U_s = U$$

$$R I_s + L \frac{dI_s}{dt} = U \sqrt{2} \sin \omega t - E$$
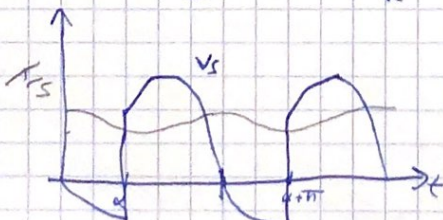
$$\Rightarrow I_s = K e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{U \sqrt{2}}{Z} \sin(\omega t - \phi) - \frac{E}{R}$$



Charge faiblement inductive

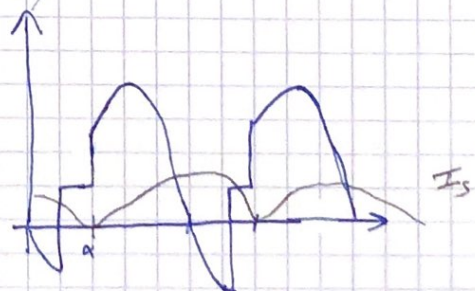

Puissance en régime non sinusoïdal

$$\begin{aligned}
 P = \langle U_R, i_R \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T U_R \sqrt{2} \sin(\omega t) \sum_{n=1}^{\infty} I_{Rn} \sqrt{2} \sin(n\omega t - \varphi_n) dt \\
 &= \frac{2U_R}{T} \left[\int_0^T I_{R1} \sin(\omega t) \sin(\omega t - \varphi_1) dt + \underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} \int_0^T \sin(\omega t) \sin(n\omega t - \varphi_n) dt}_{=0} \right] \\
 &= \frac{2U_R}{T} I_{R1} \left[\int_0^T \sin(\omega t) \cos(\varphi_1) dt - \underbrace{\int_0^T \sin(\omega t) \cos(\omega t) \sin(\varphi_1) dt}_{=0} \right] \\
 &= U_R I_{R1} \cos(\varphi_1)
 \end{aligned}$$

$$P_{R1} = I_{R1} \cos(\varphi_1)$$

